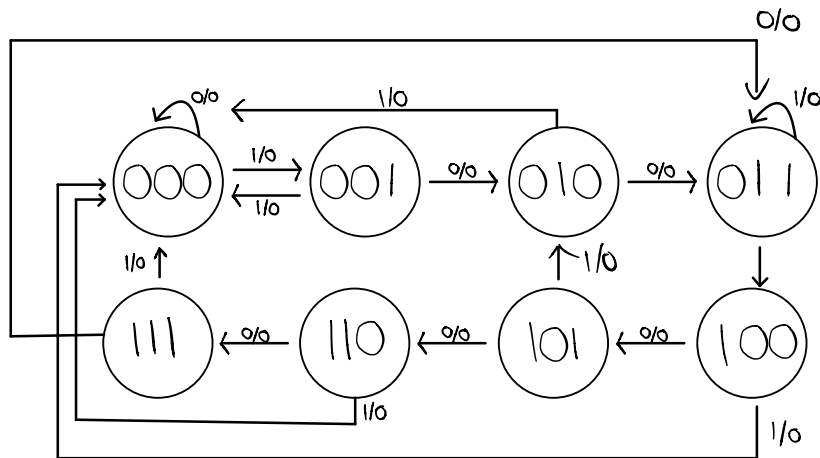


Code: 100000000

DTurde



Present A B C	Output X	Next $A^+ B^+ C^+$	Output F
000	0/1 $S_0$	0 000 1 001	0
001	0/1 $S_1$	0 010 1 000	0
010	0/1 $S_2$	0 011 1 000	0
011	0/1 $S_3$	0 100 1 011	0
100	0/1 $S_4$	0 101 1 010	0
101	0/1 $S_5$	0 110 1 000	0
110	0/1 $S_6$	0 111 1 000	0
111	0/1 $S_7$	0 011 1 000	0

F B,C

	00	01	11	10
X, A	00 0	0 0	0 0	0 0
	01 0	0 0	0 0	0 0
	11 0	0 0	0 0	0 0
	10 0	0 0	0 0	0 0

F B,C

	00	01	11	10
X, A	00 0	1 0	1 0	1 0
	01 0	0 0	0 0	0 0
	11 0	0 0	0 0	0 0
	10 0	0 0	0 0	0 0